

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský**

**Datum vytvoření: 23. 10. 2013**

**Číslo DUM: VY\_32\_INOVACE\_18\_ZT\_E**

**Ročník: II.**

**ZÁKLADY TECHNIKY**

**Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání – Technická příprava**

**Vzdělávací obor: Základy techniky**

**Tematický okruh: Elektrotechnika**

**Téma: 7. LP – zapojení tranzistorů – blikáč**

**Metodický list/anotace:**

- Laboratorní práce věnována rozsáhlejšímu zapojení, kde jsou tranzistory použity jako spínače.
- Rozdělení použitých součástek na pasivní a aktivní, klasifikace součástek – prvků podle pólů.



Datum:



Třída:

Jméno:

## Laboratorní práce 8.

### **Blikač**

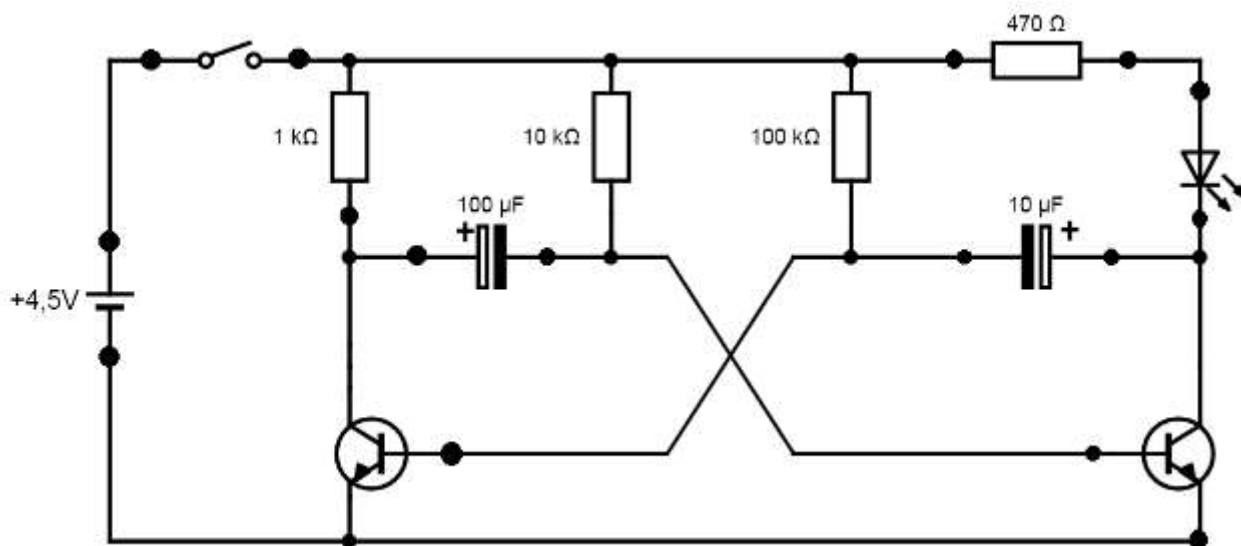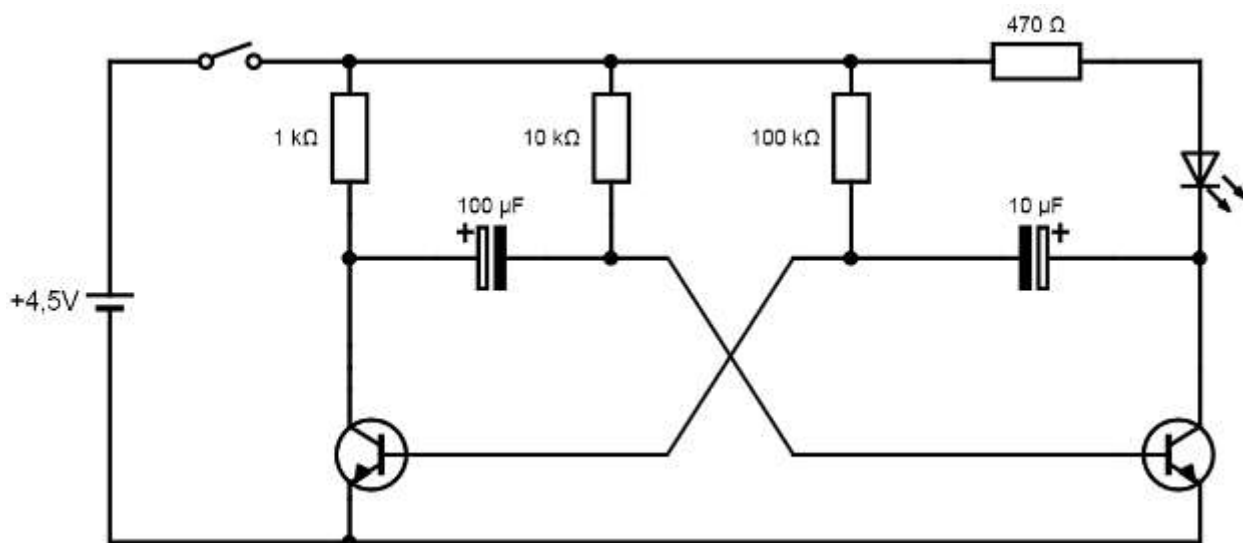1. Zapojte obvod podle schématu.
2. Do druhého schématu doplňte čísla kontaktních bodů stavebnice (v případě úspěchů i neúspěchu).



**Vypište součástky podle následující charakteristiky:**

- pasivní:
- aktivní:

**Podle počtu pólů uveďte prvky jako:**

- dvojpóly:
- trojpóly:

# CITACE

Obrázky archiv autora.